En el mundo de los sistemas digitales/Informatica 1M equivale a 10^6.
F, eso en la fisica

Para codificar la palabra 1010101 en un codigo de paridad impar hay que añadir un 1.
V

Se puede realizar la suma de 2 cantidades cualesquiera representadas en el cca2 que no tengan el mismo numero de signos.
F

$f(d,c,b,a)=\prod_4(0,3,5,7,11,14)*\prod_\phi(6,10,15) = \sum_4(1,2,4,8,9,12,13)+ \sum_\phi(6,10,15)$
F, esta negando f 1 vez solo, y ademas los del conjunto vacio tambien cambian

Las entradas de expansion de un comparador solo afectan a sus salidas cuando las magnitudes a comparar son iguales.
V

Un sistema secuencial no puede tener mas salidas que entradas, pero un sistema combinacional si.
F, algun ejemplo hay en los apuntes, y no tiene sentido que fuese V

Un biestable es un circuito combinacional que guarda el valor de 1 bit.
F, son secuenciales

Los flip-flops(biestables asincronos) se caracterizan pq solo obedecen a sus entradas de informacion durante el periodo en el que la señal de sincronismo habilita dichas entradas.
F , flipflops son sincronos, y la definicion dada es para los sincronos

Un contador es un sistema secuencial que cuenta flancos de subida o de bajada, pero no de subida y de bajada, de la señal aplicada en su entrada dinamica.
V

Se dice que un contador, cuya secuencia de contaje es 0-1-2-3-4-5-6-7, es de modulo 7.
F, es mod 8 (tiene 8 numeros distintos)

Los registros solo se utilizan para guardar datos temporalmente.
F, tambien para cambiar formato serie-paralelo

Una memoria Flash 1024*8 puede guardar hasta 1024 bytes a la vez.
V

Las celdas de una memoria DRAM ocupan un espacio(volumen) mayor que el espacio(volumen) que ocupan las celdas de una memoria SRAM.
F, es al reves

Una memoria EEPROM con una capacidad de 1kb puede guardar hasta 1024 bytes a la vez.
F, b es bit

Las memorias no volatiles se caracterizan pq pierden la informacion guardada si se desconectan de la fuente de alimentacion.
F, eso las volatiles

Pese a lo que indica el acronimo ROM (Read Only Memories), en algunos tipos de memorias ROM no se pueden realizar operaciones de escritura. (Nota, el enunciado pone el no).
V, el no lia un poco, pero es cierto

Las memorias SRAM son más lentas que las memorias DRAM.
F, SRAM son las mas rapidas

El concepto de rapidez/lentitud de una memoria esta relacionado con el tiempo que tarda en realizar las operaciones de lectura y escritura.
V

El tiempo que tarda una memoria Flash en realizar una operación de lectura es similar al tiempo de realizacion de una operación de escritura.
F, eso las RAM, no las ROM

El tiempo medio que tarda una memoria DRAM en realizar una operación de escritura es similar al tiempo que tarda en realizar una operación de lectura.
V

Cuando se descodifica una direccion en una memoria lo que se hace es determinar la fila de su matriz de celdas en la que se va a guardar un dato o bien se va a leer el dato que esta guardado en dicha fila.
V

Las memorias FLASH tienen que realizar operaciones de refresco periodicamente.
F, eso las DRAM

El tiempo medio que tarda una memoria FLASH en realizar una operación de lectura es mucho mayor que el tiempo medio que tarda en realizar una operación de escritura.
F, al reves

$f(d,c,b,a)=\prod_3(0,2,6)*\prod_\phi(3,4) = \sum_3(0,2,6)+ \sum_\phi(3,4)$
V

Una de las aplicaciones de los registros es guardar datos temporalmente.
V

Los chips de memoria DRAM tienen una menor capacidad que los chips de memoria SRAM pq las celdas de memoria DRAM ocupan un volumen mayor que las celdas de una SRAM
F, al reves

Los flip-flops se caracterizan pq solo obedecen a sus entradas de informacion durante el tiempo que la señal de sincronismo describe un flanco,ya sea de subida o de bajada.
F, el flanco tiene q ser de un tipo concreto solo

Las memorias volatiles se caracterizan pq no pierden la informacion que guardan si se desconectan de una fuente de alimentacion.
F, eso las no volatiles

Pese a lo que indica ROM(Read Only Memories) en algunos tipos de memorias calificadas generalmente como ROM se pueden realizar operaciones de escritura.
V, las flash son ROM